

DO0JG-70cm – QRV seit dem 09.10.2015

DO0JG-2m – QRV seit dem 22.11.2018

DO0JG-POCSAG – QRV seit dem 04.08.2018

DO0JG – 70cm – DMR – Live:

Über diesen Link geht es auch vom Handy aus <http://live.do0jg.de/>



aktuelles Bild nach dem Umzug in das 42HE Rack

DO0JG – 70 cm – DMR

Relaisart: Multimoderelais DMR / FM (Brandmeister)

Ausgabe: 438,375 MHz mit -7,6 MHz Ablage

Eingabe: 430,775 MHz

Standort: [klick](#)

TS1: TG 262 (Deutschland), 910 (Deutsch weltweit), 920 (DACH), 9112 (EMCON EU)

TS2: TG2628 (Bayern) TG8 (Cluster München, Mirror TG 26283) Reflektor 4015 (Bayern)

[Repeater Seite im Brandmeister Netzwerk](#)

Für den analogen Betrieb ist der CTCSS Code 123,0 nötig.

Es handelt sich dabei um einen Hytera RD985 welcher an einer X50 betrieben wird.
Als Duplexer ist ein PROCOM 70/6 verbaut.



~~An der Empfangsantenne ist ein Vorverstärker von SSB Electronic (DBA 270) angeschlossen.~~
Die Stromversorgung kann per Remote-Verbindung jederzeit abgeschaltet werden. (bei allen Modulen)

Da mein Heimat QTH etwas ungünstig liegt und somit auch der Standort vom Repeater bin ich natürlich auf der Suche nach einem besseren Standort in unmittelbarer Nähe. Momentan ist die Reichweite wirklich bescheiden, ca 7-20 km sollten je nach Richtung und Standort drin sein.

Falls jemand in JN58ME oder knapp an der Grenze einen höher gelegen Standort hat den ich nutzen kann (Internet und Strom muss vorhanden sein) so möge er sich bitte melden.

~~So schaut es jetzt bei mir aus:~~ altes Bild:



So hat damals 2015 alles angefangen

Der RD985 ist der 19 Zoll Kasten rechts unten und wie man sieht ist inzwischen fast schon der komplette Platz ausgeschöpft ^^

Und für die OMs die gerne mal lästern weil es nicht aufgeräumt ist hier noch ein ganz altes Bild vom ersten Aufbau ☐



Das es auch relativ ordentlich geht seht ihr ja oben wo jetzt alles in den Serverschrank gewandert ist.

DO0JG – 2m – DSTAR – C4FM – DMR

Relaisart: Multimoderelais

Ausgabe: 145,625 MHz mit -0,6 MHz Ablage

Eingabe: 145,025 MHz

Standort: [klick](#)

DSTAR – DSC001R – [DL-Sued](#)

C4FM – YSF74154 – [PEGASUS](#) – (Multi Bridge)

DMR – Brandmeister:

TS1: TG 9112 (EMCON EU)

TS2: nicht beschaltet

Es ist nur die TG9112 statisch verbunden da zu einem nicht wirklich viele DMR auf 2m machen, es noch DO0JG 70cm gibt und zum wichtigsten Punkt das die beiden anderen Betriebsarten auch eine Chance haben.

Repeater Seite im Brandmeister Netzwerk

Als Repeater wird ein Yaesu DR1XE eingesetzt, hierzu habe ich eine eigene Projektseite:
[Yaesu DR1XE mit MMDVM](#)

Als Duplexer kommt ein DPRH4-6-2M zum Einsatz
<http://duplexers.eu/catalog/2m/Duplexers/dprh4-6-2m/>



DO0JG-POCSAG (DAPNET)

Relaisart: Funkruf

Ausgabe: 439,9875 MHz

Eingabe: keine

Karte: [DO0JG-DAPNET bei Hampager.de](#)

Der POCSAG Sender besteht aus :

- einem Motorola ~~GM340~~ GM380
- einem Raspberry PI 3b mit Raspbian Stretch als Betriebssystem
- einem 3.5 Zoll NEXTION Display (über USB-TTL Adapter)
- der Software UniPager




So schaut das Display aus



Display und GM340 (altes Bild)



aktuell ist ein Motorola GM380 verbaut

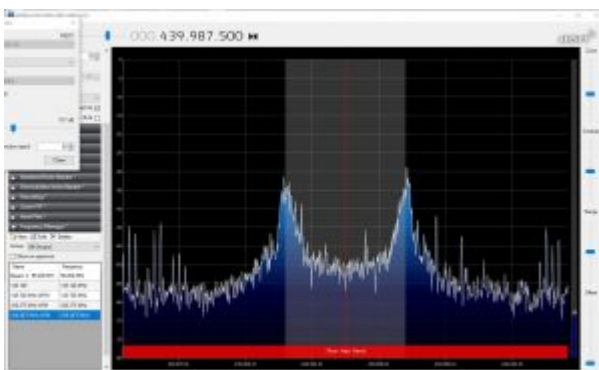

9KHz, mit SDR Sharp bei abmontierter Empfangsantenne vom SDR Stick „gemessen“


Der Aufbau war zuerst mit einem Motorola GM600 geplant das ich noch rum zu liegen hatte, aber irgendwie hat man da kein vernünftiges Signal raus bekommen.



Etwas gefrustet habe ich dann den Yaesu FT 7800 angeschlossen



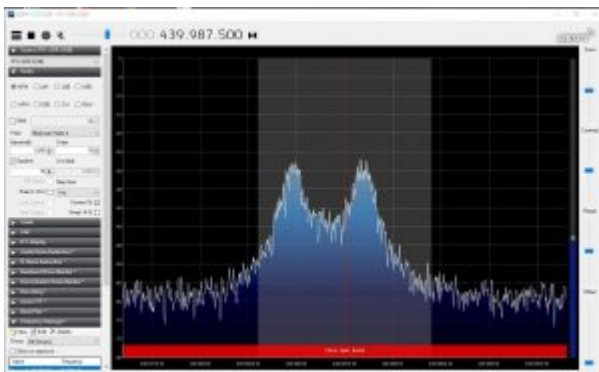Aber der hat nicht wirklich den Hub (ja er stand auf WIDE) gebracht, warum auch immer.



das komische daran, der Alphapoc 602R hat den Testruf trotzdem empfangen.



Nachdem ich dann das Motorola GM340 was eigentlich für mein erstes MMDVM Reserverelais gedacht war genommen habe war alles bestens.

Also ging es daran die kleine „Steuerung/Koppelung“ zwischen PI und TRX etwas zu „verschönern“. Von der Schaltung auf dem Breadboard habe ich leider keine Fotos gemacht.

Verbaut wurden:

- NPN Transistor (BC337)
- 33µF Elko
- 470 Ohm Widerstand
- eine Lochrasterplatine
- eine 6er Buchsenleiste für Arduino
- Jst Xh 2.5-4 Pin-Stecker

- 2,5mm Klinkenstecker

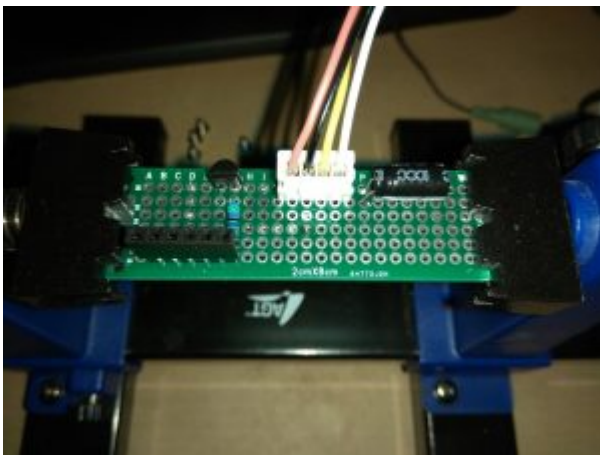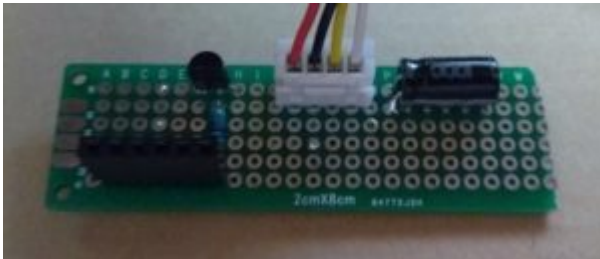


Ja ich weiß ich habe schon mal besser gelötet, aber da war es nicht schon 23:30, nicht 30°C warm und ich hatte Haltepinzette und auch Leiterbahndraht. Also nicht schön aber es soll ja auch nur funktionieren und keinen Wettbewerb gewinnen ☐



Der Sinn das mit einer Buchsenleiste zu machen war der das ich so die „Schaltung“ schnell und einfach vom Pi trennen kann und sie auch wieder einfach wieder verbinden kann ohne auf die Konfiguration achten zu müssen.



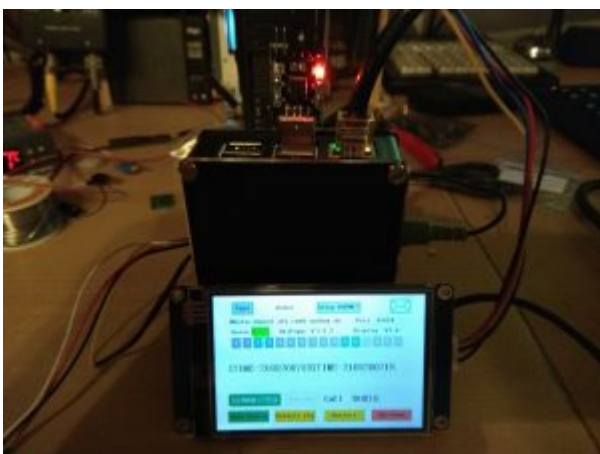Der Sinn der Jst Xh 2.5-4 Pin-Stecker ist der das ich so einfach auch mal einen anderen TRX anschließen/austauschen kann.



Das war der erste Testaufbau mit dem fertigen „Modul“ gewesen.

USB/TTL Adapter -> Nextion Display:

Rot -> +5


Schwarz -> GND

Blau -> RXD

Gelb -> TXD

FT 7800 Datenbuchse:

9600 BPS PACKET SETUP

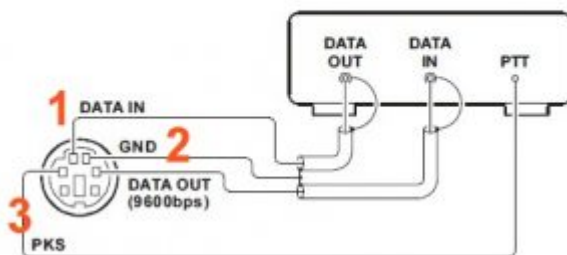

1. Data IN

2. GND

3. PTT

Motorola GM340 / GM380 Buchse:



* Note the location of pin 1.

Beim zählen der PINs aufpassen, bei Verwendung des normalen Steckers sind jeweils links und rechts 2 PINs frei

3	Digital In 1	This is a digital input only and the primary use for this pin is external PTT. This pin must be used if fast DATA PTT is required. (See Note 1).
4	Digital Out 2	This is a digital output only and the primary use for this pin is as an external alarm output. (See Note 3).
5	Flat_TX_Audio (NPD Data Out)	This input is intended for injecting signals into the transmit path that should not be filtered; for example, the analog output of a modem. The nominal input level is 150mVrms for 60% deviation. The impedance is greater than 25kΩ.
6	Digital In 3	This is a digital input only. Function depends on dealer programming. (See Note 4).
7	Ground	Used as ground for both analog and digital signals.

3: PTT

5: Data/Flat TX Audio IN

7: GND

Raspberry Pi 3b Anschlüsse:

Raspberry Pi 3 Model B (40 Pin Header)									
GPIO	NAME						NAME	GPIO	
1	5V VCC						5V VCC		
2	5V VCC						5V VCC		
3	5V VCC						5V VCC		
4	5V VCC						5V VCC		
5	5V VCC						5V VCC		
6	5V VCC						5V VCC		
7	5V VCC						5V VCC		
8	5V VCC						5V VCC		
9	5V VCC						5V VCC		
10	5V VCC						5V VCC		
11	5V VCC						5V VCC		
12	5V VCC						5V VCC		
13	5V VCC						5V VCC		
14	5V VCC						5V VCC		
15	5V VCC						5V VCC		
16	5V VCC						5V VCC		
17	5V VCC						5V VCC		
18	5V VCC						5V VCC		
19	5V VCC						5V VCC		
20	5V VCC						5V VCC		
21	5V VCC						5V VCC		
22	5V VCC						5V VCC		
23	5V VCC						5V VCC		
24	5V VCC						5V VCC		
25	5V VCC						5V VCC		
26	5V VCC						5V VCC		
27	5V VCC						5V VCC		
28	5V VCC						5V VCC		
29	5V VCC						5V VCC		
30	5V VCC						5V VCC		
31	5V VCC						5V VCC		
32	5V VCC						5V VCC		
33	5V VCC						5V VCC		
34	5V VCC						5V VCC		
35	5V VCC						5V VCC		
36	5V VCC						5V VCC		
37	5V VCC						5V VCC		
38	5V VCC						5V VCC		
39	5V VCC						5V VCC		
40	5V VCC						5V VCC		

6: GND

12: PTT (Achtung, nicht direkt, über Transistor) (GPIO 1)

Verschaltung PTT Steuerung:


- GND vom Pi und Collector vom Transistor auf GND vom TRX

- PTT vom Pi (Pin 12) über 470 Ohm Widerstand an Basis vom Transistor
- PTT vom TRX auf Emitter vom Transistor

Verschaltung Audio:

- Plus vom Klinkenstecker (egal ob rechts oder links) auf Minus vom Kondensator
- Plus vom Kondensator zu Data/Audio IN vom TRX

OK ein Bild sagt mehr als 1000 Worte

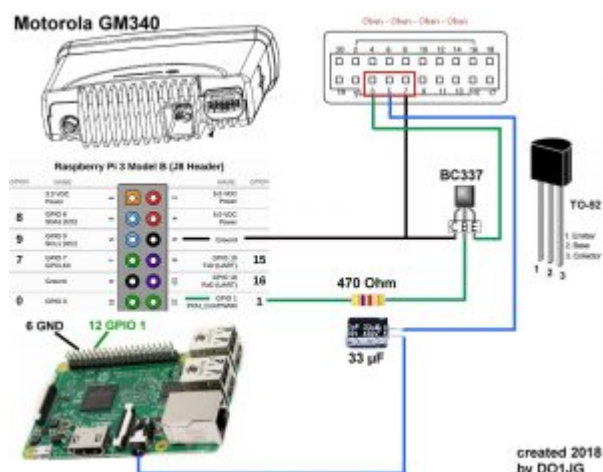

Abdeckung in der Theorie

So sollte es zumindest theoretisch auf 70 cm ausschauen, in der Praxis ist es ja bekanntlich immer etwas anders ☐

Berechnungen durch [RMOnline](https://www.rm-online.de/)

